

Electronics Club

Task-3

Chirag Hegde

Design.v:

```
module FEC(
input clk,
input data, start,
output reg [95:0] fec,
output done
);
    wire temp=data;

    reg [6:0] count;
    reg [3:0] shift;

    always @(posedge clk, posedge start) begin
        if(start) begin
            fec<=96'd0;
            count<=49;
            shift<=4'b0000;
        end

        else if(count!=0) begin
            shift[3:1] <= shift[2:0]; //left shift by 1 bit
            shift[0]<=data;
            //$display("%b %b",shift,data); Debugging
            fec[0] <= shift[0]+shift[1]+shift[2]+shift[3]; //p0=x[n]+x[n-1]+x[n-2]+x[n-3]
            fec[1] <= shift[0]+shift[2]+shift[3]; //p1=x[n]+x[n-2]+x[n-3]
            fec[95:2]<=fec[93:0]; //left shift fec by 2 bits
            count<=count-1;
        end

    end

    assign done=(count==0);

endmodule
```

Testbench.v:

```
module t_FEC;
    reg clk;
    reg data;
    reg start;
    wire [95:0] fec;
    wire done;

    reg [47:0] input_data = 48'h03_01_02_03_30_3a; //Input appended with shift
register

    integer k;
    initial forever #5 clk = ~clk ;

    FEC M1 (.clk(clk),.data(data),.start(start),.fec(fec),.done(done));


    initial begin
        clk=0;
        start=0;
        #15;
        start=1;
        #10 start=0;
        // #10;
        data=input_data[47];
        for(k=0;k<48;k=k+1)
            begin
                #10;
                input_data = input_data<<1;
                data=input_data[47];
            end
        end
    end

    initial begin
        @(posedge done) begin
            $display("%h",fec);
            $finish;
        end
    end

    /*Debugging
    initial begin
        $monitor("%h %b",fec,done);
    end */

endmodule
```

Waveforms:

 

```
VSIM 9> restart -f
# Loading work.t_FEC
# Loading work.FEC
VSIM 10> run -all
# 000e8c037c0df00e828c0e5e
# ** Note: $finish      : C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/examples/t_FEC.v(43)
#   Time: 505 ns  Iteration: 2  Instance: /t_FEC
```