

# Task 2

## Electronics Club

Chirag Hegde

190102100

### Design.v

```
module shift_reg(
input clk,
input data, start,
output reg [15:0] r,
output reg done
);
    wire temp=data;
    reg [5:0] count=0;

    always @(posedge clk, posedge start) begin
        if(start) begin
            r=16'hFFFF;
            count=40;
        end

        else if(count!=0) begin
            r[15] <= r[14]+r[15]+temp;
            r[14:3] <= r[13:2];
            r[2] <= r[1]+temp+r[15];
            r[1] <= r[0];
            r[0] <= temp+r[15];
            count<=count-1;
            // $display("%d",count); //Debugging
            if(count==1) begin
                done<=1;
            end
        end
    end
endmodule
```

# Testbench.v

```
module t_shift_reg;
    reg clk;
    reg data;
    reg start;
    wire [15:0] r;
    wire done;
    reg [39:0] input_data = 40'h01_90_10_21_00; //Roll no- 190102100

    integer k;
    initial forever #10 clk = !clk ;

    shift_reg M1 (.clk(clk),.data(data),.start(start),.r(r),.done(done));

    initial begin
        clk=0;
        start=0;
        data=0;


        #10;
        start=1;
        #10 start=0;

        for(k=0;k<40;k=k+1)
            begin
                data=input_data[39];
                @(posedge clk) input_data = input_data<<1;
            end
            #10 $display("%h %h ",r[15:8],r[7:0]);
        end

        initial @(posedge done) begin
            $display("%b",done);
        end
        // Debugging
        /* initial begin
            $monitor("%h %d %b",r[15:0],k,);
        end
        */
        initial #1000 $finish ;
    endmodule
```

r[15:0] : 23\_01

## Waveforms

 

```
Transcript
# Loading work.shift_reg
add wave -position insertpoint sim:/t_shift_reg/*
VSIM 51> run -all
# 1
# 23 01
# ** Note: $stop      : C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/examples/t_Club_Assign_T2.v(52)
#   Time: 1 us  Iteration: 0  Instance: /t shift reg
```